
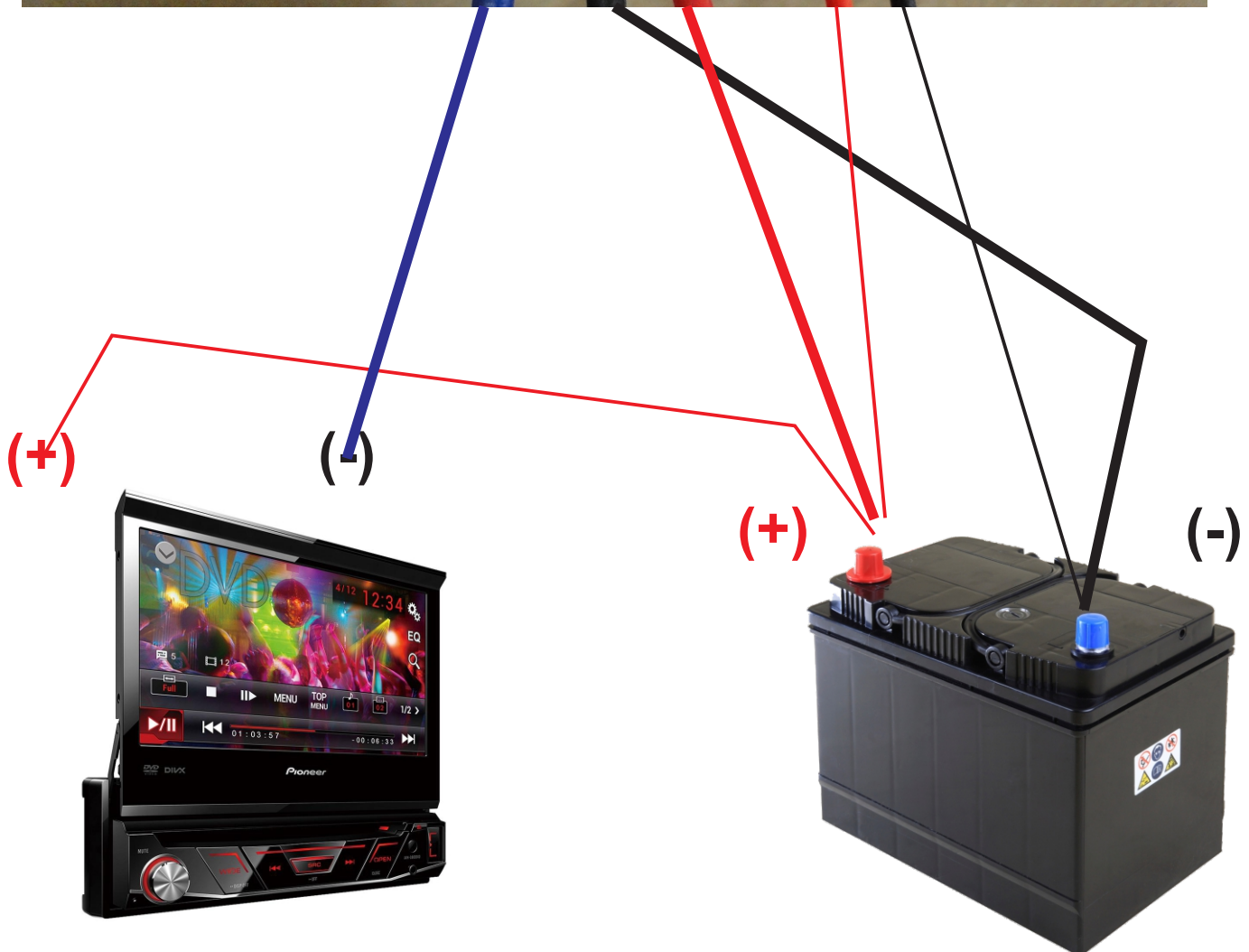


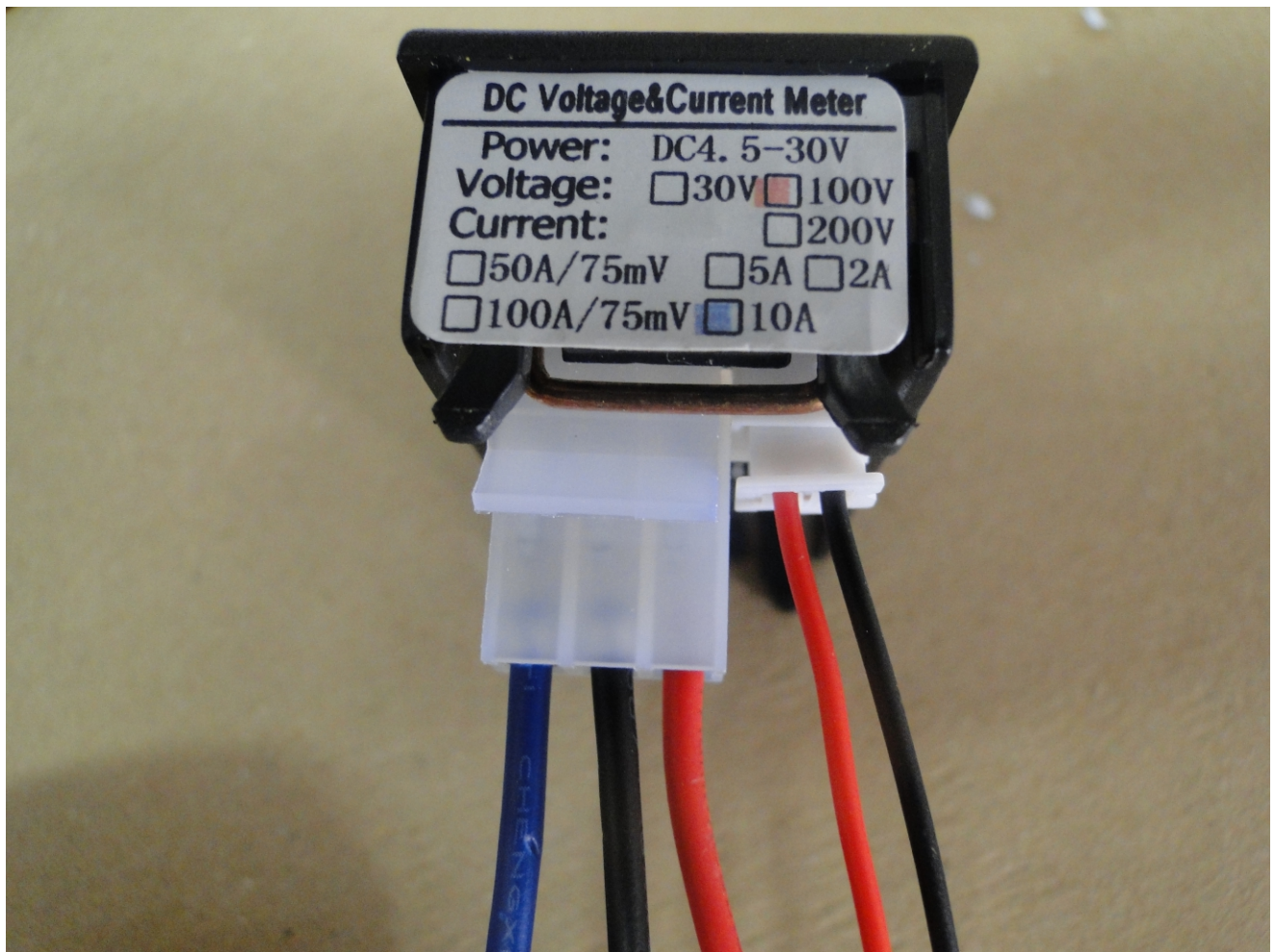Este esquema é para fazer ligação do voltímetro digital com amperímetro diretamente em uma alimentação de energia até o equipamento no qual você quer fazer a leitura e monitoramento.






Aparelho à ser monitorado a corrente e voltagem

Alimentação de 5v à 30v

[www.youtube.com/inkmania](http://www.youtube.com/inkmania)



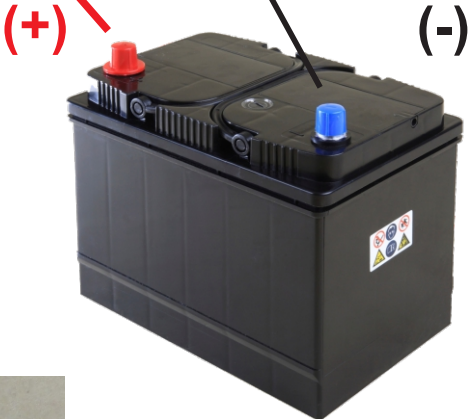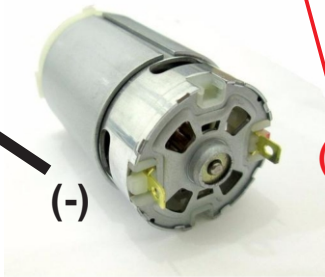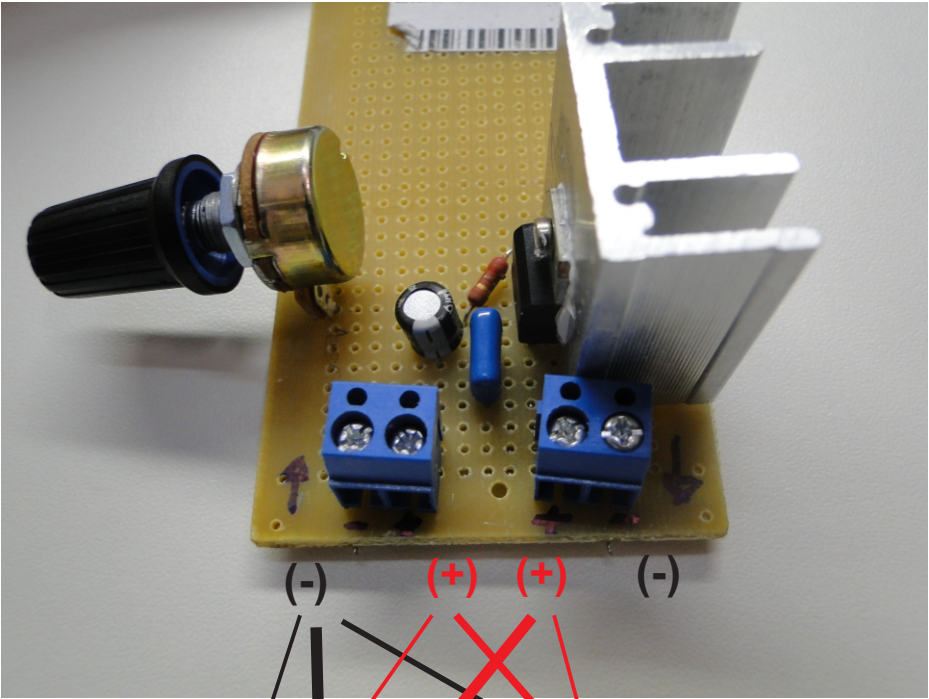Este esquema é para fazer ligação do voltímetro digital com amperímetro diretamente na placa reguladora de voltagem ensinada no vídeo anterior a esse. Não perca o vídeo Aprenda fazer fonte de bancada com fonte ATX de PC Usada



Alimentação de 5v à 30v

